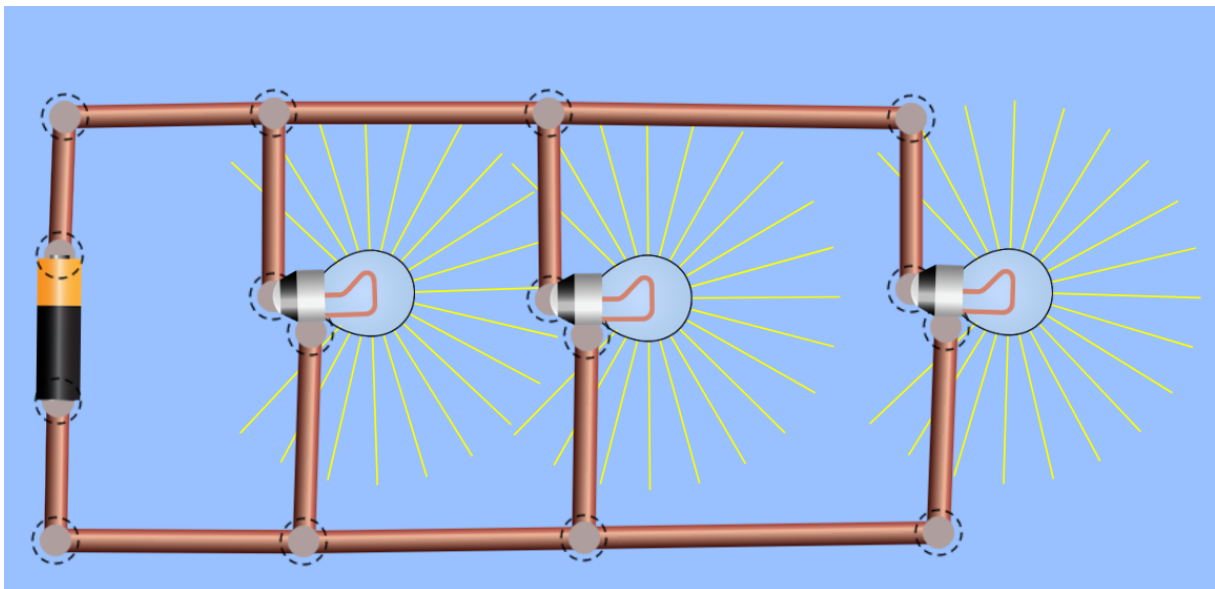


Lösung Aufgabe Parallelschaltung

Der Stromkreis ist geschlossen, Strom fließt und alle Lampen leuchten.



Eine Lampe fehlt, der Stromkreis ist dennoch geschlossen, Strom fließt die Lampen leuchten.

